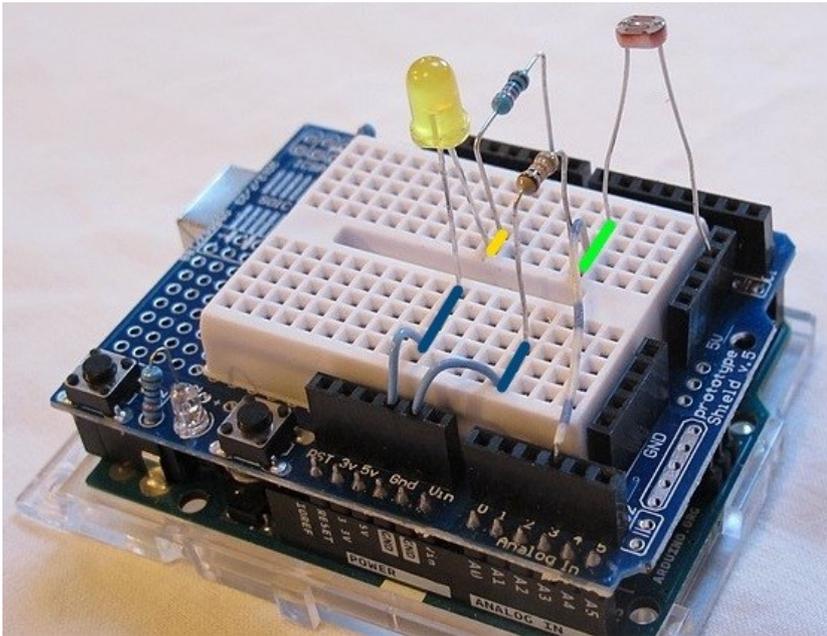


# Piloter un éclairage par une LDR : identifier les liaisons électriques

## Prototypage :




En vous aidant de cette photographie, et du [diaporama](#) identifiez avec des crayons de couleur sur le **schéma électrique**, les liaisons suivantes :

- Verte
- Jaune
- Bleu

vous ajouterez :

- une liaison en rouge allant du +5v à la LDR
- une liaison en marron de la broche D9 à la résistance R1

## Schéma électrique :

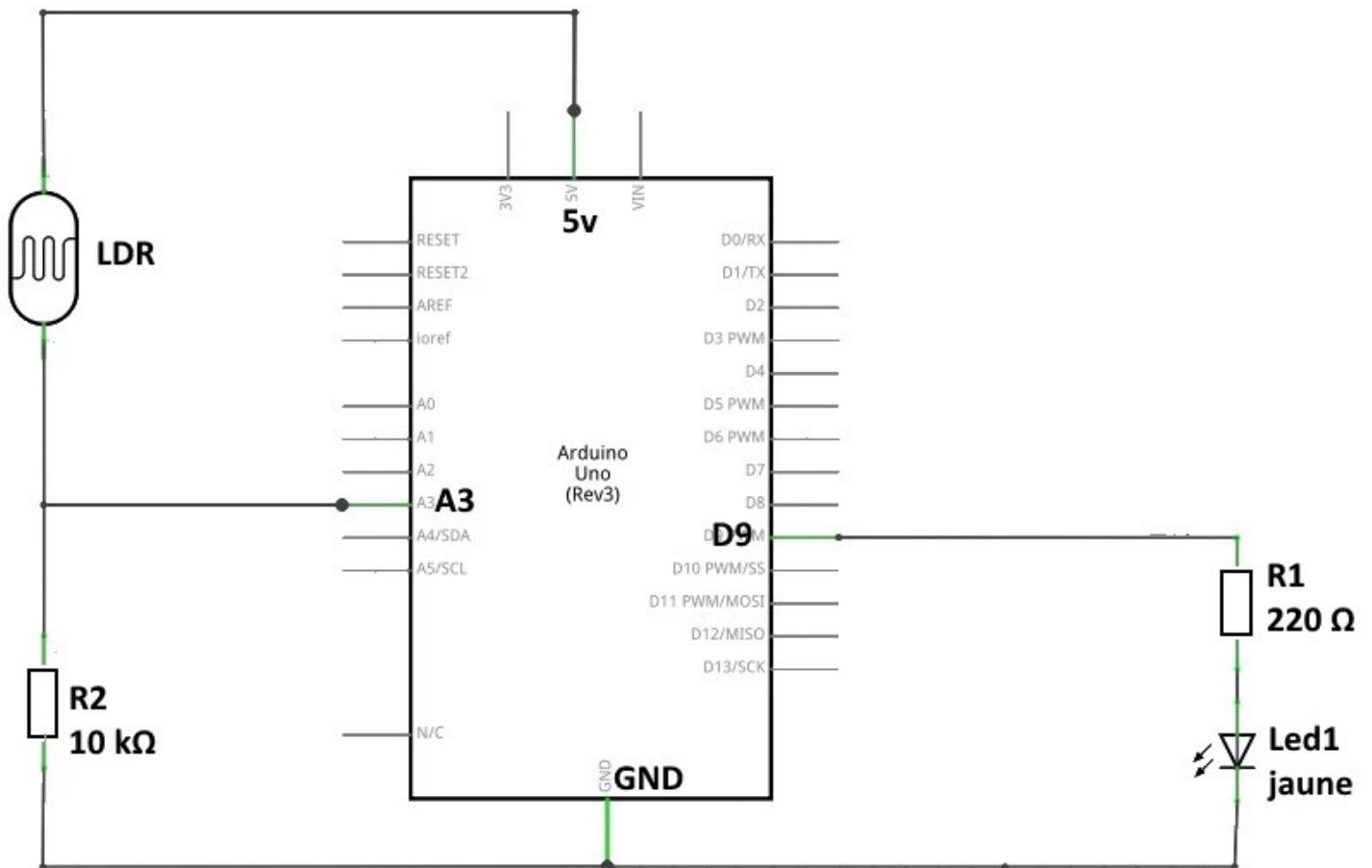

SKELL

Piloter un éclairage par une LDR de skell est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 3.0 France.