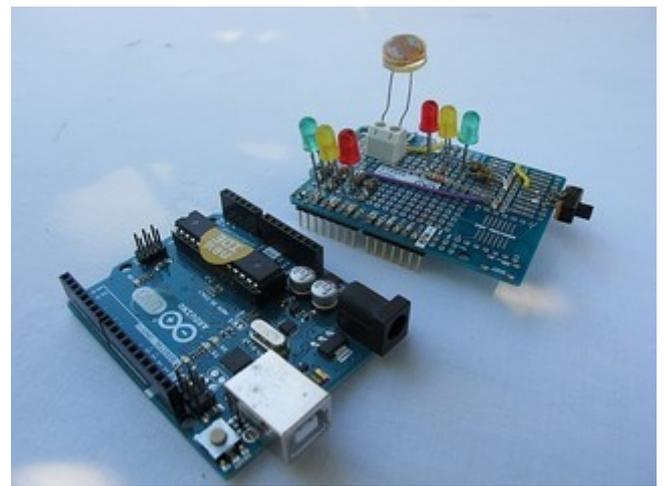
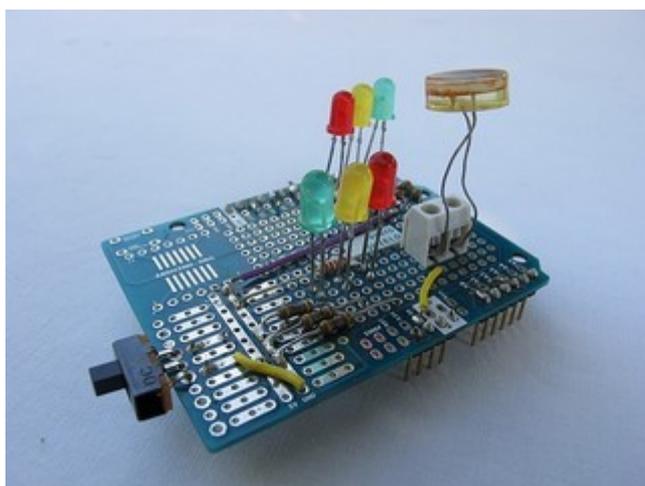
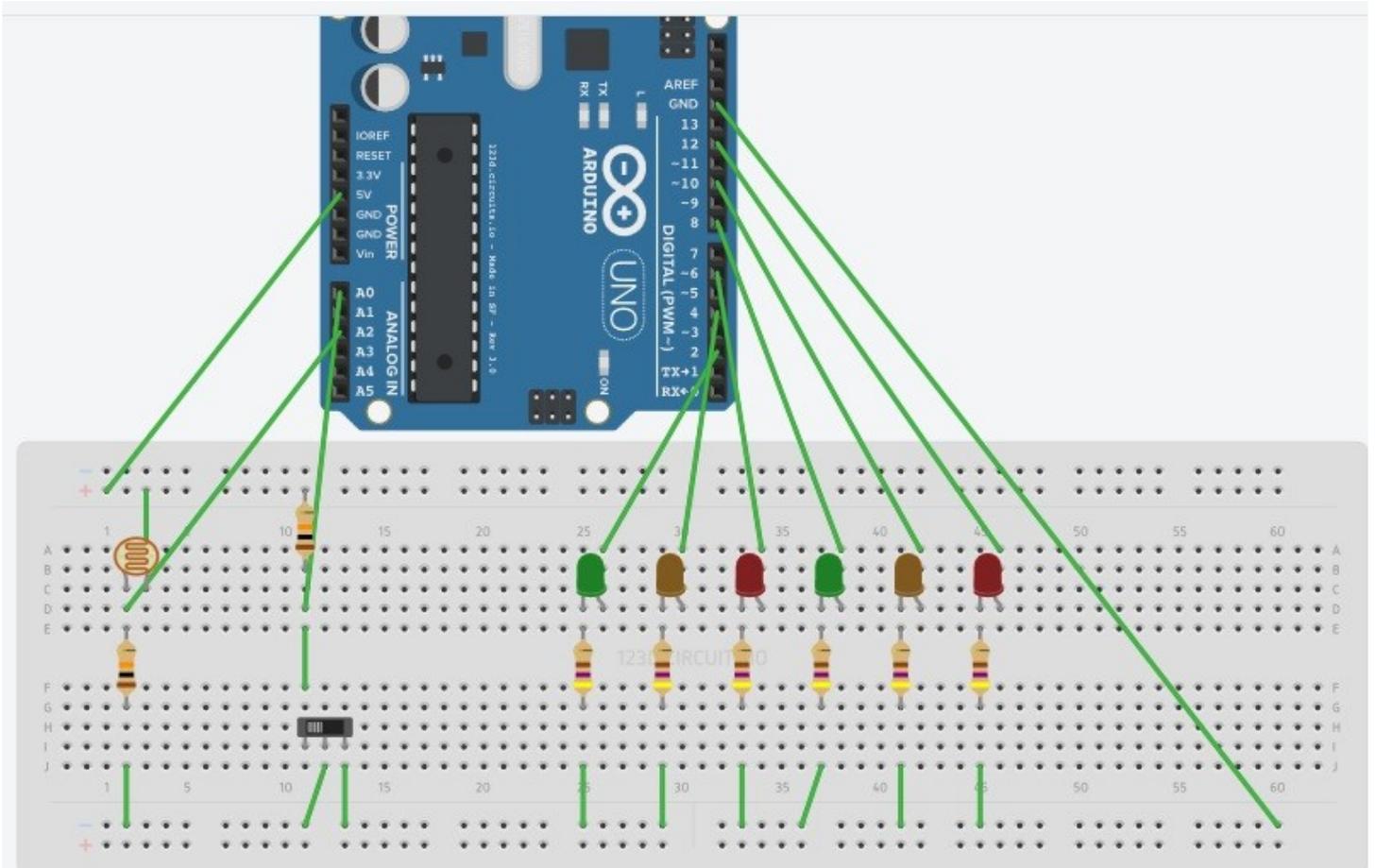


La platine d'expérimentation permet de réaliser le prototype du circuit électronique « Feux de carrefour » et de le tester. L'avantage de ce système est d'être modifiable pour corriger les erreurs ou l'améliorer, car il ne nécessite pas de souder.



Le montage « Feux de carrefour » est réalisé sur un circuit qui s'enfiche sur la carte Arduino. Cette carte se nomme un shield (bouclier en anglais).