

Je commande une del

Activité 1 : réaliser le montage suivant sur la platine d'expérimentation, en respectant la polarité de la Del.


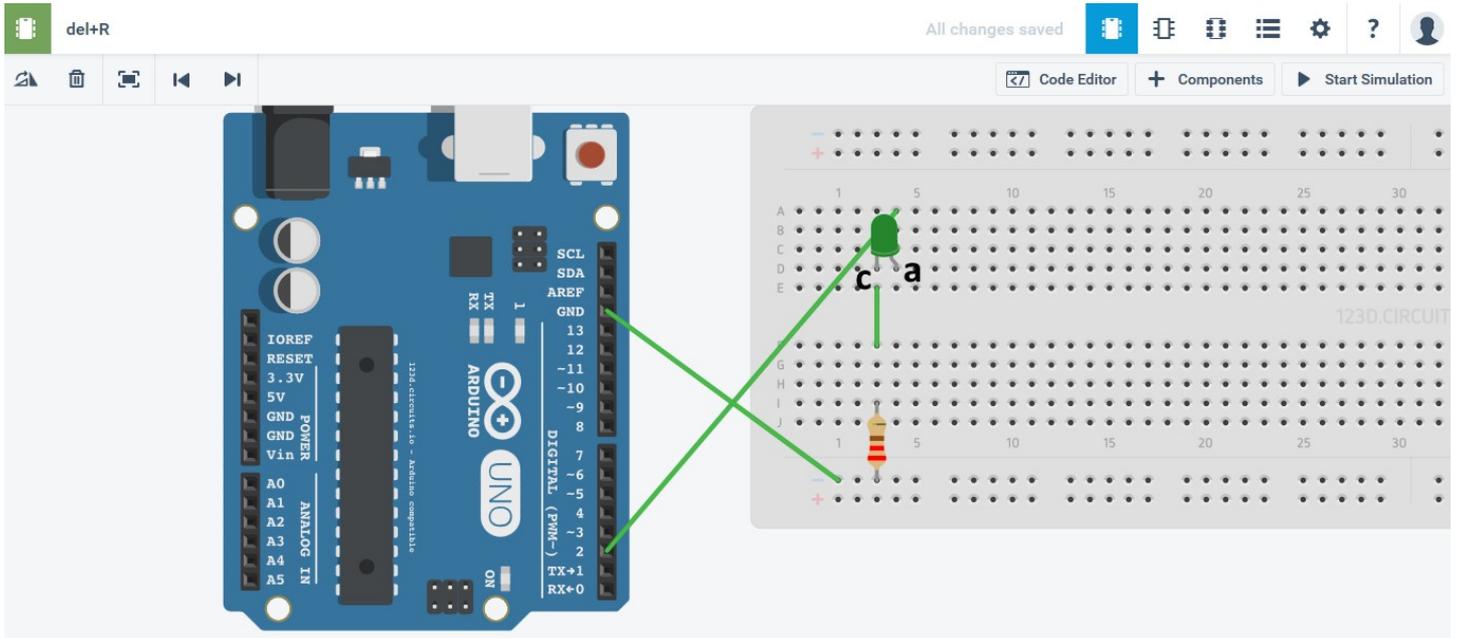


Schéma électronique : un schéma est une représentation symbolique destinée à comprendre le fonctionnement d'un objet ou d'un système

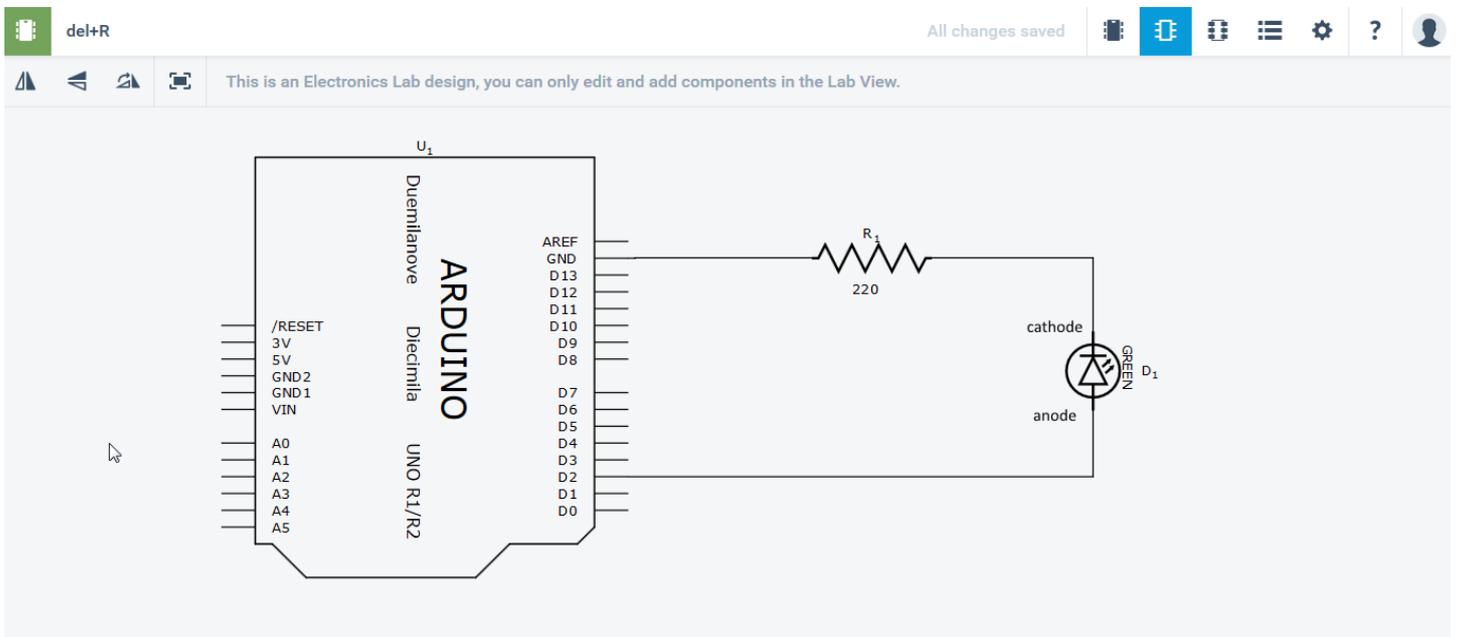

Activité 2 : Écrire et tester un programme avec le logiciel mBlock pour faire clignoter la Del