

Différentes représentations du montage avec capteur HC-SR04

Consignes :

1) reporter les mots dans les cadres ou devant les ?

- Shield
- carte arduino
- schéma électronique
- prototypage
- plaque d'essai

2) repérer les éléments en entourant sur les trois représentatons

- en bleu le capteur HC-SR04
- en noir le buzzer
- en vert la LED
- en rouge l'interrupteur